

ESL: Электронное устройство управления питанием

Для квазинепрерывного управления питанием омических нагрузок, таких как нагревательные элементы в радиаторах, парогенераторах, вентиляторных конвекторах и т.п. Предназначен для всех контроллеров с управляющим сигналом 0...10 V, 2 - 10 V, 0...20 мА или 4 - 20 мА.

Корпус с теплопоглощателем и интегрированной схемой; для монтажа в панелях на рейках, согласно DIN/EN 50022. Два DIP переключателя для выбора входного сигнала. Винтовые клеммы для электрокабеля 1 мм² (для управляющих сигналов) и 4 мм² (питание).

Тип	Параметры	Напряжение питания	Вес [кг]
ESL 116 F001	3.7 kW (230 V~)	230/400 V~	0.500
ESL 125 F001	5.8 kW (230 V~)	230/400 V~	0.800

Напряжение	Схема	Количество ESL	ESL 116	ESL 125
230 V~	однофазная	1	3.7 kW	5.8 kW
400 V~	двухфазная	1	6.4 kW	10.0 kW
3 × 400 V~	звезда-дельта	2	11.0 kW	17.3 kW
3 × 400 V~	дельта	3	19.0 kW	30.0 kW

Входы:		Внешняя температура	0...65°C	
Управляющий сигнал u	0/2...10 V, R _i > 100 кΩ 0/4...20 мА, R _i < 170 Ω	Темп. хран. и транспорт.	-25...+65°C	0...40°C при номин. токе
Питание:-		Внешняя влажность	5...95 %rh	без конденсата
Напряжение	230...400 V~	Степень защиты	IP20 (EN 60529)	
Допуски в питание	± 20%, 50...60 Hz	Класс защиты	I (EN 60730 - 1)	
Потребл. мощность	макс. 5 VA	Категория перегрузки	II (EN 60730 - 1)	
Выходы:-		Соответствие	CE	
Номинал. напр. 230 V~	± 20%, 50...60 Hz	EMC защита	EN 61000 - 6 - 1; 2	
400 V~	± 20%, 50...60 Hz	EMC излучение	EN 61000 - 6 - 3; 4	
Период	прибл. 45 сек.	Безопасность	EN 60730 - 1	
	ESL 116 ESL 125	Документация	ESL 116	ESL 125
Номинальный ток	16 A 25 A	Электросхема	A10377	A10377
Мин. номинальный ток	2.0 A 2.0 A	Чертёж	M10399	M10416
cos phi	> 0.95 > 0.95	Инструкции по монтажу	MV 505937	MV505948
Макс. потери энергии	20 W 40 W			

Принцип работы


Электронное устройство управления питанием ESL имеет характеристическую кривую $E = f(y)$. Могут использоваться различные управляющие сигналы (0/2...10 V; 0/4...20 мА). Управление нагревательным выходом является квазипостоянным, т. е. нагревательная спираль включается и выключается импульсами. Управляющая и силовая цепи электрически изолированы друг от друга при помощи оптопары. Выключатель питания является симистором. Время переключения срабатывает при пересечении нуля синусом напряжения, это предотвращает влияние радио помех. Когда выходной сигнал включен, это показывает светодиод. Если температура теплопоглощателя слишком велика, то либо нагревательная спираль, либо выходной сигнал отключаются. Когда температура теплопоглощателя падает ниже максимально допустимой, выходной сигнал снова включается. Это предотвращает перегрев и повреждение ESL.

Примечания по проектированию и монтажу

В зависимости от цепи, для трехфазного тока требуется несколько приборов ESL (см. электрическую схему).




T10368

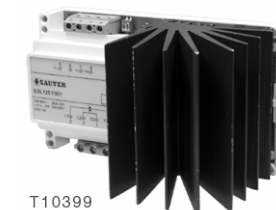

T10399



Y07569

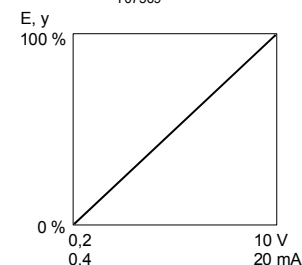


E=0,25

E=0,50

E=0,75

B10488

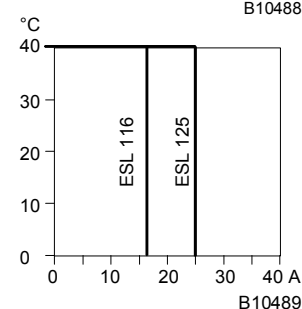

B10489

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12




Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: sxr@nt-rt.ru || www.sauter.nt-rt.ru

Электросхема

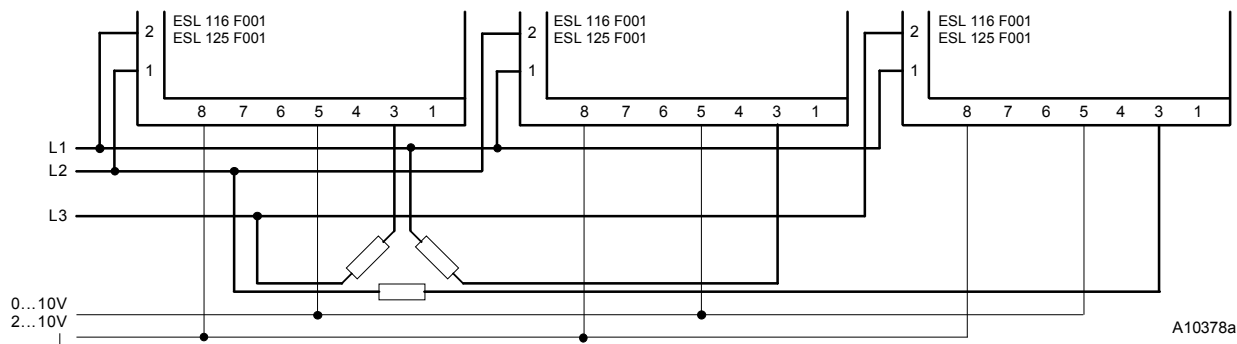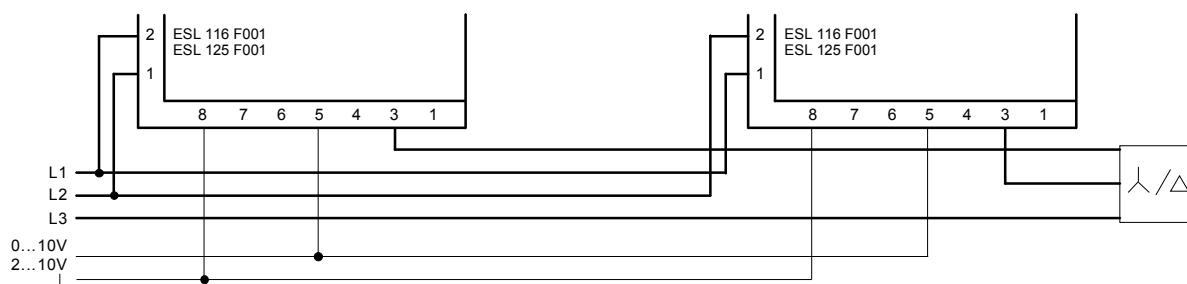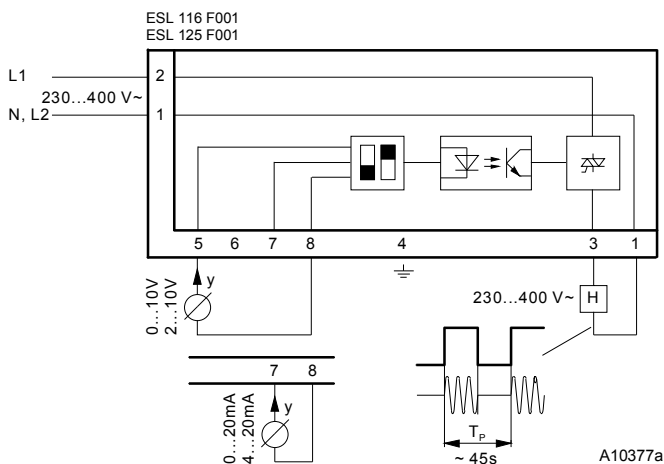

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: sxr@nt-rt.ru || www.sauter.nt-rt.ru